

LISTA DE EXERCÍCIOS II – CIRCUITOS DIGITAIS

- 1) As formas de onda na Figura 1 são aplicadas nas entradas do latch mostrado na Figura 2.
2. Considerando que inicialmente $Q = 0$, determine a forma de onda na saída Q .

 


Figura 1

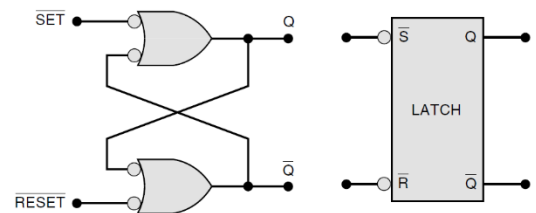


Figura 2

- 2) Considere inicialmente $Q = 0$ e determine a forma de onda da saída Q , para um latch NOR que tem as entradas mostradas na Figura 3.

 


Figura 3

- 3) As formas de onda mostradas na Figura 4 são aplicadas ao circuito da Figura 5. Considere inicialmente $Q = 0$ e determine a forma de onda da saída Q .

 
 



Figura 5

- 4) Verdadeiro ou falso: um flip-flop J-K pode ser usado como um S-R, porém um flip-flop S-R não pode ser usado como um J-K.
R.: VERDADEIRO
- 5) Um flip-flop J-K tem alguma condição de entrada ambígua?
R.: NÃO

- 6) Que condição de entrada para J e K sempre seta a saída Q no instante em que ocorre a transição ativa de CLK?

R.: CONDIÇÃO J=1 e K=0.

 - 7) Determine a forma de onda da saída Q para um latch D com as formas de onda das entradas EN e D mostradas na Figura abaixo. Considere inicialmente Q = 0.



- 8) A Figura 6 mostra o símbolo para um FF J-K que responde a uma borda de descida na sua entrada de clock e tem entradas assíncronas ativas em nível BAIXO. As entradas assíncronas externas, que são ativas em nível BAIXO, são denominadas \overline{PRE} e \overline{CLR} . O pequeno círculo em uma entrada significa que ela responde a um sinal lógico BAIXO. As entradas J e K estão conectadas ao estado ALTO nesse exemplo. Determine a resposta da saída Q às formas de onda mostradas na Figura 7. Considere a saída Q inicialmente em nível ALTO.

 


Figura 6



 


Figura 7

 
- 9) Compare a operação do latch D com o flip-flop D disparado por borda de descida aplicando as formas de onda, mostradas na Figura 8, em cada um e determinando as formas de onda da saída Q.



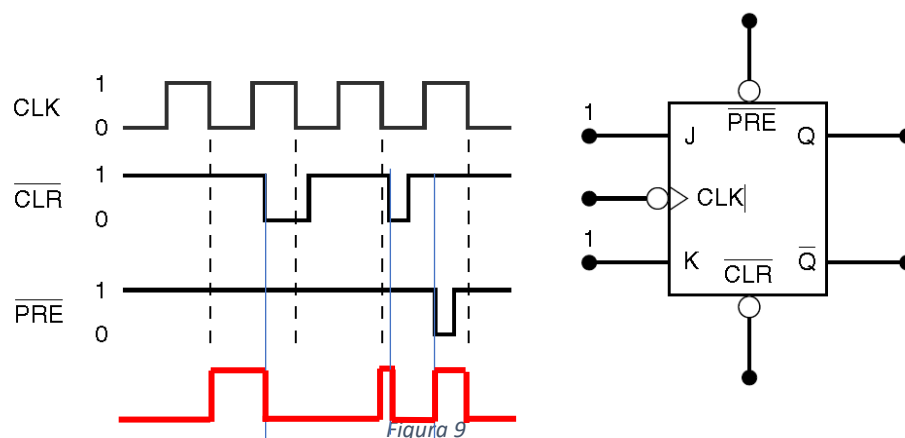- 10) Determine a forma de onda da saída Q do FF, mostrado na Figura 9. Considere inicialmente $Q = 0$ e lembre-se de que as entradas assíncronas se sobrepõem a todas as outras.




 - 11) Aplique as formas de onda, mostradas na Figura 9 ao flip-flop D disparado na borda de descida do clock e que tem entradas assíncronas ativas em nível BAIXO. Considere que a entrada D seja mantida em nível BAIXO e que a saída Q esteja inicialmente em nível ALTO. Desenhe a forma de onda resultante na saída Q.



- 12) Construa a tabela-verdade para um meio somador com entradas A e B, saídas SOMA e CARRY. A partir da tabela-verdade, projete um circuito lógico que funcione como meio somador.

A	B	SOMA	CARRY
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

$$SOMA = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$CARRY = AB$$

13) Determine o complemento de 2 de cada número binário a seguir:

- (a) 10 (b) 111 (c) 1001 (d) 1101
 (e) 11100 (f) 10011 (g) 10110000 (h) 00111101

RESPOSTAS:

- a) 10 b) 001 c) 0111 d) 0011
 e) 00100 f) 01101 g) 01010000 h) 11000011

14) Expresse cada número decimal a seguir como um número sinalizado de 8 bits na forma do complemento de 2:

- (a) +12 (b) -68 (c) +101 (d) -125
 a) 00001100 b) 10111100 c) 01100101 d) 10000011